

**given:**  $U_B := 12\text{V}$ ,  $I_C := 0.0033\text{A}$ ,  $\beta_{DC} := 210 @ 5\text{mA}$ ,  $U_{BE} := 0.6\text{V}$ ,  $f := 14000000\text{Hz}$   
 $U_T := 0.028\text{V} @ 5\text{mA}$ ,  $R_L := 1500\text{Ohm}$ ,  $f_T := 300000000\text{Hz}$

### 1.) Calculate Bias Voltages:

$$U_{RC} := 0.413 \cdot U_B = 4.956 \text{ V}$$

$$U_{RE} := 0.1 \cdot U_B = 1.2 \text{ V}$$

$$U_{CE} := U_B - U_{RE} - U_{RC} = 5.844 \text{ V}$$

### 2.) Calculate $R_E$ :

$$R_E := \frac{U_{RE}}{I_C} = 363.636 \text{ Ohm} = 360\text{Ohm}$$

### 3.) Calculate $I_B$ & $I_q$ :

$$I_B := \frac{I_C}{\beta_{DC}} = 0.0000157 \text{ A} = 15.7\mu\text{A} \quad I_q := 10 \cdot I_B = 0.000157 \text{ A} = 157\mu\text{A}$$

### 4.) Calculate Bias Resistors:

$$R_1 := \frac{U_B - U_{RE} - U_{BE}}{I_q + I_B} = 59008.264 \text{ Ohm} = 62\text{k}$$

$$R_2 := \frac{U_{RE} + U_{BE}}{I_q} = 11454.545\text{Ohm} = 12\text{k}$$

### 5.) Calculate $Z_{IN}$ :

$$R_{E1} := 300 \text{ Ohm} \quad R_{E2} := 100 \text{ Ohm variable} \rightarrow 56 \dots 1056\text{Ohm}$$

$$r_E := \frac{U_T}{I_C} = 8.485 \text{ Ohm} \quad \beta_{AC} := \frac{f_T}{f} = 21.429 \quad R_{EV} := \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2}}$$

$$Z_{IN} := \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta_{AC} \cdot (r_E + R_{EV})}} = 1507.768 \text{ Ohm} \quad Z_{IN} = 1061 \dots 3300\text{Ohm}$$

$Z_{IN} = 1.5\text{k} @ R_{E2} = 100\text{Ohm} \rightarrow V_U = 9 \text{ (Simulation)} \rightarrow \text{perfect conditions}$

$R_{E1}$  and  $R_{E2}$  are calculated in 9.).  $\text{clear } (R_{E1}, R_{E2}, R_{EV})$

**6.) Calculate Input Transformer:**

$$Z_P := 750 \text{ Ohm} \quad Z_{IN} = 1507.768 \text{ Ohm}$$

$$\ddot{u} := \sqrt{\frac{Z_{IN}}{Z_P}} = 1.418 \quad \begin{array}{l} \text{--> Guideline: 5T:7T @ FT37-43 Toroid Core} \\ \text{--> } L := 8.75 \cdot 10^{-6} \text{ H @ FT37-43 Toroid Core} \end{array}$$

$$Z_S := Z_P \cdot \left(\frac{7}{5}\right)^2 = 1470 \text{ Ohm}$$

Requirement:  $X_L > 5 \cdot 50 \text{ Ohm} \text{ --> } X_L > 250 \text{ Ohm}$

$$X_L := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 769.69 \text{ Ohm} > 250 \text{ Ohm} \text{ --> correct!}$$

**7.) Calculate  $Z_{OUT}$ :**

$$R_C := \frac{U_{RC}}{I_C} = 1501.818 \text{ Ohm}$$

**8.) Calculate Output Transformer:**

No Transformer needed --> input impedance of SA612/MC1496 equals 1.5k

**9.) Calculate  $V_U$  &  $R_{EV}$ :**

Split up  $R_E$  in two parallel resistors  $R_{E1}$  &  $R_{E2}$  --> precise  $V_U$

$$R_{EV} = \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2}}$$

$$V_U := 10:$$

$$V_U = \frac{R_C}{R_{EV}} \xrightarrow{\text{solve, } R_{EV}} 150.18181818181818 \text{ Ohm} = 150 \text{ Ohm}$$

$$V_U := 5:$$

$$V_U = \frac{R_C}{R_{EV}} \xrightarrow{\text{solve, } R_{EV}} 300.36363636363636 \text{ Ohm} = 300 \text{ Ohm}$$

Simulation:  $R_{E1} = 300 \text{ Ohm} \text{ --> } I_C = 3.3 \text{ mA}, R_{E2} = 56 \dots 1056 \text{ Ohm} \text{ --> } V_U = 13 \dots 3 \text{ @ } R_L$

**10.) Calculate Lower Cut-Off Frequency:**

$$C_{IN} := 0.0000001 \text{ F} = 100\text{nF} \quad C_{OUT} := C_{IN} \quad C_E := C_{IN} \cdot 10 \quad R_{E1} := 200$$

$$r_{BE} := \frac{U_T}{I_B} = 1781.818 \text{ Ohm}$$

$$f_{GLI} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (Z_P \cdot r_{BE}) \cdot C_{IN})} = 1.191 \text{ Hz ... Input Cut Off Frequency}$$

$$f_{GLO} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (R_C + R_L) \cdot C_{OUT})} = 530.195 \text{ Hz ... Output Cut Off Frequency}$$

$$f_{GLE} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (Z_P + r_{BE} + R_{E1} \cdot (\beta_{DC} + 1)) \cdot C_E)} = 3.558 \text{ Hz}$$

... Emitter Cut Off Frequency

The lowest cut off frequency determines the lower cut off frequency of the amplifier!