

geg.: $U_B := 12\text{V}$, $P_{O2} := 1.2\text{W}$, $\eta := 0.3$, $U_T := 0.026\text{V}$, $f := 14000000\text{Hz}$,
 $R_L := 50\text{Ohm}$

1.) Calculate Stage 2:

a) Calculate Voltages:

$$U_{RE2} := 0.1 \cdot U_B = 1.2\text{V}$$

$$U_{BE2} := 0.7\text{V}$$

b) Calculate bias currents: $\beta_{DC2} := 180$

$$I_{C2} := \frac{P_{O2}}{\eta} \cdot \frac{1}{U_B} = 0.333\text{A}$$

$$I_{B2} := \frac{I_{C2}}{\beta_{DC2}} = 0.001852\text{A}$$

$$I_{Q2} := 5 \cdot I_{B2} = 0.009259\text{A}$$

c) Calculate resistors:

$$R_{C2} := \frac{(U_B - U_{RE2})^2}{2 \cdot P_{O2}} = 48.6\text{ Ohm}$$

$$R_{E2} := \frac{U_{RE2}}{I_{C2}} = 3.6\text{ Ohm}$$

$$R_{E2} := 3.3\text{ Ohm}$$

$$R_{12} := \frac{U_B - U_{BE2} - U_{RE2}}{I_{B2} + I_{Q2}} = 909\text{ Ohm}$$

$$R_{12} := 1000\text{ Ohm}$$

$$R_{22} := \frac{U_{BE2} + U_{RE2}}{I_{Q2}} = 205.2\text{ Ohm}$$

$$R_{22} := 220\text{ Ohm}$$

d) Calculate gain resistor: $G_{dB2} := 12 = 15.85$

$$R_{E2'} := \frac{R_{C2}}{\frac{G_{dB2}}{10^{10}}} = 3.066 \text{ Ohm}$$

$$R_{Ex2} := \frac{1}{\frac{1}{R_{E2'}} - \frac{1}{R_{E2}}} = 43.329 \quad R_{Ex2} := 43 \text{ Ohm}$$

e) Calculate input resistance: $f_{T2} := 200000000 \text{ Hz}$

$$\beta_{AC2} := \frac{f_{T2}}{f} = 14.286 \quad r_{e2} := \frac{U_T}{I_{C2}} = 0.078 \text{ Ohm}$$

$$R_{IN2} := \frac{1}{\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{22}} + \frac{1}{\beta_{AC2} \cdot (r_{e2} + R_{E2'})}} = 35.962 \text{ Ohm}$$

2.) Calculate Stage 1:

a) Calculate Voltages:

$$U_{RE1} := 0.1 \cdot U_B = 1.2 \text{ V}$$

$$U_{BE1} := 0.7 \text{ V}$$

b) Calculate bias currents: $\beta_{DC1} := 210$

$$P_{O1} := \frac{P_{O2}}{\frac{G_{dB2}}{10^{10}}} = 0.076 \text{ W}$$

$$I_{C1} := \frac{P_{O1}}{\eta} \cdot \frac{1}{U_B} = 0.021 \text{ A}$$

$$I_{B1} := \frac{I_{C1}}{\beta_{DC1}} = 0.0001 \text{ A}$$

$$I_{Q1} := 6 \cdot I_{B1} = 0.000601 \text{ A}$$

c) Calculate resistors:

$$R_{C1} := \frac{(U_B - U_{RE1})^2}{2 \cdot P_{O1}} = 770.258 \quad \text{Ohm}$$

$$R_{E1} := \frac{U_{RE1}}{I_{C1}} = 57.056 \quad \text{Ohm} \quad R_{E1} := 56 \quad \text{Ohm}$$

$$R_{11} := \frac{U_B - U_{BE1} - U_{RE1}}{I_{B1} + I_{Q1}} = 14406.679 \quad \text{Ohm} \quad R_{11} := 15000 \quad \text{Ohm}$$

$$R_{21} := \frac{U_{BE1} + U_{RE1}}{I_{Q1}} = 3161.862 \quad \text{Ohm} \quad R_{21} := 3300 \quad \text{Ohm}$$

d) Calculate gain resistor: $G_{dB1} := 20 = 100$

$$R_{E1'} := \frac{R_{C1}}{\frac{G_{dB1}}{10^{10}}} = 7.703 \quad \text{Ohm}$$

$$R_{Ex1} := \frac{1}{\frac{1}{R_{E1'}} - \frac{1}{R_{E1}}} = 8.931 \quad R_{Ex1} := 8.5 \quad \text{Ohm}$$

e) Calculate input resistance: $f_{T1} := 300000000 \text{ Hz}$

$$\beta_{AC1} := \frac{f_{T1}}{f} = 21.429 \quad r_{e1} := \frac{U_T}{I_{C1}} = 1.236 \quad \text{Ohm}$$

$$R_{IN1} := \frac{1}{\frac{1}{R_{11}} + \frac{1}{R_{21}} + \frac{1}{\beta_{AC1} \cdot (r_{e1} + R_{E1'})}} = 178.879 \quad \text{Ohm}$$

3.) Calculate Transformer:

a) Stage 1 output transformer:

$$Z_P := R_{C1} = 770.258 \quad \text{Ohm}$$

$$Z_S := R_{IN2} = 35.962 \quad \text{Ohm}$$

$$\ddot{u}_1 := \sqrt{\frac{Z_P}{Z_S}} = 4.628$$

--> Guideline: 6T:28T @ FT37-43 Toroid Core

--> $L_P := 113.4 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core--> $L_S := 5.6 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core

$$\ddot{u}_{dB1} := 10 \cdot \log(\ddot{u}_1) = 6.654 \quad \text{dB} \quad \text{--> } 6.654\text{dB loss!}$$

$$Z_P := Z_S \cdot \left(\frac{18}{4}\right)^2 = 728.237 \quad \text{Ohm}$$

Requirement:

$$X_{LP} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_P = 9975.185 \quad \text{Ohm} > 10 \cdot R_{C1} = 7702.581 \quad \text{Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

$$X_{LS} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_S = 492.602 \quad \text{Ohm} > 10 \cdot R_{IN2} = 359.623 \quad \text{Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

b) Stage 2 output transformer:

$$Z_P := R_{C2} = 48.6 \quad \text{Ohm}$$

$$Z_S := R_L = 50 \quad \text{Ohm}$$

$$\ddot{u}_2 := \sqrt{\frac{Z_P}{Z_S}} = 0.986$$

--> Guideline: 6T:28T @ FT37-43 Toroid Core

--> $L_P := 8.75 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core--> $L_S := 8.75 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core

$$\ddot{u}_{dB2} := 10 \cdot \log(\ddot{u}_2) = -0.062 \quad \text{dB} \quad \text{--> } 0.062\text{dB gain!}$$

$$Z_P := Z_S \cdot \left(\frac{5}{5}\right)^2 = 50 \quad \text{Ohm}$$

Requirement:

$$X_{LP} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_P = 769.69 \quad \text{Ohm} > 10 \cdot R_{C2} = 486 \quad \text{Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

$$X_{LS} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_S = 769.69 \quad \text{Ohm} > 10 \cdot R_L = 500 \quad \text{Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

4.) Gain of Driver Amplifier:

$$G_{ges} := G_{dB1} - \ddot{u}_{dB1} + G_{dB2} - \ddot{u}_{dB2} = 25.408$$