

given: $U_B := 12\text{V}$, $I_C := 0.0033\text{A}$, $\beta_{DC} := 210 @ 5\text{mA}$, $U_{BE} := 0.6\text{V}$, $f := 14000000\text{Hz}$
 $U_T := 0.028\text{V} @ 5\text{mA}$, $R_L := 1500\text{Ohm}$, $f_T := 3000000000\text{Hz}$

1.) Calculate Bias Voltages:

$$U_{RC} := 0.413 \cdot U_B = 4.956 \text{ V}$$

$$U_{RE} := 0.1 \cdot U_B = 1.2 \text{ V}$$

$$U_{CE} := U_B - U_{RE} - U_{RC} = 5.844 \text{ V}$$

2.) Calculate R_E :

$$R_E := \frac{U_{RE}}{I_C} = 363.636 \text{ Ohm} = 360\text{Ohm}$$

3.) Calculate I_B & I_q :

$$I_B := \frac{I_C}{\beta_{DC}} = 0.0000157 \text{ A} = 15.7\mu\text{A} \quad I_q := 10 \cdot I_B = 0.000157 \text{ A} = 157\mu\text{A}$$

4.) Calculate Bias Resistors:

$$R_1 := \frac{U_B - U_{RE} - U_{BE}}{I_q + I_B} = 59008.264 \text{ Ohm} = 62\text{k}$$

$$R_2 := \frac{U_{RE} + U_{BE}}{I_q} = 11454.545\text{Ohm} = 12\text{k}$$

5.) Calculate Z_{IN} :

$$R_{E1} := 300 \text{ Ohm} \quad R_{E2} := 100 \text{ Ohm variable} \rightarrow 56 \dots 1056\text{Ohm}$$

$$r_E := \frac{U_T}{I_C} = 8.485 \text{ Ohm} \quad \beta_{AC} := \frac{f_T}{f} = 21.429 \quad R_{EV} := \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2}}$$

$$Z_{IN} := \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta_{AC} \cdot (r_E + R_{EV})}} = 1507.768 \text{ Ohm} \quad Z_{IN} = 1061 \dots 3300\text{Ohm}$$

$Z_{IN} = 1.5\text{k} @ R_{E2} = 100\text{Ohm} \rightarrow V_U = 9 \text{ (Simulation)} \rightarrow \text{perfect conditions}$

R_{E1} and R_{E2} are calculated in 9.). $\text{clear } (R_{E1}, R_{E2}, R_{EV})$

6.) Calculate Input Transformer:

$$Z_P := 50 \text{ Ohm}$$

$$Z_S := Z_{IN} = 1507.768 \text{ Ohm}$$

$$\ddot{u} := \sqrt{\frac{Z_S}{Z_P}} = 5.491$$

--> Guideline: 4T:22T @ FT37-43 Toroid Core

--> $L_P := 5.6 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core

--> $L_S := 169.4 \cdot 10^{-6} \text{ H}$ @ FT37-43 Toroid Core

$$\ddot{u}_{dB} := 10 \cdot \log(\ddot{u}) = 7.397 \text{ dB} \quad \text{--> } 7.397\text{dB gain!}$$

$$Z_S := Z_P \cdot \left(\frac{22}{4}\right)^2 = 1512.5 \text{ Ohm}$$

Requirement:

$$X_{LP} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_P = 492.602 \text{ Ohm} > 9 \cdot Z_P = 450 \text{ Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

$$X_{LS} := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_S = 14901.202 \text{ Ohm} > 9 \cdot Z_{IN} = 13569.912 \text{ Ohm} \quad \text{--> correct!}$$

7.) Calculate Z_{OUT} :

$$R_C := \frac{U_{RC}}{I_C} = 1501.818 \text{ Ohm}$$

8.) Calculate Output Transformer:

No Transformer needed --> input impedance of SA612 equals 1.5k

9.) Calculate V_U & R_{EV} :

Split up R_E in two parallel resistors R_{E1} & R_{E2} --> precise V_U

$$R_{EV} = \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{R_{E1} + R_{E2}}$$

$V_U := 10$:

$$V_U = \frac{R_C}{R_{EV}} \xrightarrow{\text{solve, } R_{EV}} 150.18181818181818 \text{ Ohm} = 150 \text{ Ohm}$$

$V_U := 5$:

$$V_U = \frac{R_C}{R_{EV}} \xrightarrow{\text{solve, } R_{EV}} 300.36363636363636 \text{ Ohm} = 300 \text{ Ohm}$$

Simulation: $R_{E1} = 300 \text{ Ohm}$ --> $I_C = 3.3 \text{ mA}$, $R_{E2} = 56 \dots 1056 \text{ Ohm}$ --> $V_U = 13 \dots 3$ @ R_L

10.) Calculate Lower Cut-Off Frequency:

$$C_{IN} := 0.0000001 \text{ F} = 100 \text{ nF} \quad C_{OUT} := C_{IN} \quad C_E := C_{IN} \cdot 10 \quad R_{E1} := 200$$

$$r_{BE} := \frac{U_T}{I_B} = 1781.818 \text{ Ohm}$$

$$f_{GLI} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (Z_P \cdot r_{BE}) \cdot C_{IN})} = 17.864 \text{ Hz} \dots \text{Input Cut Off Frequency}$$

$$f_{GLO} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (R_C + R_L) \cdot C_{OUT})} = 530.195 \text{ Hz} \dots \text{Output Cut Off Frequency}$$

$$f_{GLE} := \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot (Z_P + r_{BE} + R_{E1} \cdot (\beta_{DC} + 1)) \cdot C_E)} = 3.615 \text{ Hz}$$

... Emitter Cut Off Frequency

The lowest cut off frequency determines the lower cut off frequency of the amplifier!