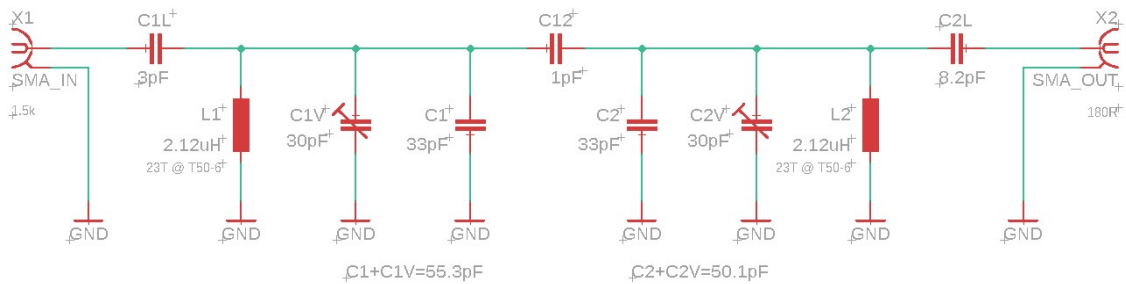


Circuit:**1.) Define lower and upper cut off frequencies:**

$$f_1 := 14000000 \quad f_2 := 14400000$$

2.) Define inductor core, turns and value ($L = L_1 = L_2$):

$$L := 2.12 \cdot 10^{-6} \quad H = 2.12\mu H \rightarrow 23T @ T50-6 \text{ Core} \rightarrow \text{"toroids.info/T50-6.php"}$$

$$Q_U := 240 \quad \dots \text{ unloaded } Q \text{ of the resonators}$$

3.) Calculate ω_0 :

ω_0 ... center angular frequency

$$\omega_0 := 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{f_1 \cdot f_2} = 89212381.366 \text{ rad/sec}$$

4.) Calculate C_0 :

C_0 ... nodal capacitance

$$C_0 := \frac{1}{\omega_0^2 \cdot L} = 0.0000000000593 \quad F = 59.3\text{pF}$$

5.) Calculate Q_L :

Q_L ... loaded filter Q

$$Q_L := \frac{\omega_0}{2 \cdot \pi \cdot (f_2 - f_1)} = 35.496$$

6.) Calculate C_{12} : C_{12} ... coupling capacitance between resonators

$$C_{12} := \frac{C_0}{Q_L \cdot \sqrt{2}} = 1.18 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 1.18 \text{ pF} \quad C_{12} := 1 \cdot 10^{-12} \text{ pF}$$

7.) Calculate Q_1 and Q_2 : $Q_1 = Q_2$... gives the net Q that each end section must be loaded to

$$Q_1 := \sqrt{2} \cdot Q_L = 50.2 \quad Q_2 := \sqrt{2} \cdot Q_L = 50.2$$

8.) Calculate the Q_0 : Q_0 ... normalized Q

$$Q_0 := \frac{Q_U}{Q_L} = 6.761$$

9.) Calculate Q_{e1} and Q_{e2} : $Q_{e1} = Q_{e2}$... external Q

$$Q_{e1} := \frac{1}{\left(\frac{1}{Q_1} - \frac{1}{Q_U}\right)} = 63.477 \quad Q_{e2} := \frac{1}{\left(\frac{1}{Q_1} - \frac{1}{Q_U}\right)} = 63.477$$

10.) Calculate R_{e1} and R_{e2} : R_{e1} and R_{e2} ... loading resistance to establish the external Q

$$R_{e1} := Q_{e1} \cdot \omega_0 \cdot L = 12005.37 \text{ Ohm} \quad R_{e2} := Q_{e2} \cdot \omega_0 \cdot L = 12005.37 \text{ Ohm}$$

11.) Calculate C_{1L} and C_{2L} :

C_{1L} and C_{2L} ... couple capacitor --> couple input load to R_{e1} and output load to R_{e2}

$R_{IN} := 1500 \text{ Ohm}$... input load

$R_{OUT} := 180 \text{ Ohm}$... output load

$$C_{1L} := \frac{1}{\omega_0 \cdot \sqrt{R_{e1} \cdot R_{IN} - R_{IN}^2}} = 2.82 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 2.8 \text{ pF} \quad C_{1L} := 3 \cdot 10^{-12} \text{ pF}$$

$$C_{2L} := \frac{1}{\omega_0 \cdot \sqrt{R_{e2} \cdot R_{OUT} - R_{OUT}^2}} = 7.68 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 7.7 \text{ pF} \quad C_{2L} := 8.2 \cdot 10^{-12} \text{ pF}$$

12.) Calculate C_1 and C_2 :

C_1 and C_2 ... resonator tune capacitors

$$C_1 := C_0 - C_{1L} - C_{12} = 0.0000000000553 \text{ F} = 55.3 \text{ pF}$$

$$C_2 := C_0 - C_{2L} - C_{12} = 0.0000000000501 \text{ F} = 50.1 \text{ pF}$$

Formulas: <https://archive.org/details/SolidStateDesignForTheRadioAmateur1986/page/n239>

$$\omega_0 = 2\pi\sqrt{f_1 f_2} \quad (\text{Eq. A})$$

$$C_0 = (L\omega_0^2)^{-1} \quad (\text{Eq. B})$$

$$Q_L = \omega_0 / [2\pi(f_2 - f_1)] \quad (\text{Eq. C})$$

$$C_{12} = C_0 / (Q_L \sqrt{2}) \quad (\text{Eq. D})$$

$$Q_j = \sqrt{2} Q_L \quad (\text{Eq. E})$$

for $j = 1, 2$

$$Q_{ej} = \left(\frac{1}{Q_j} - \frac{1}{Q_u} \right)^{-1} \quad (\text{Eq. F})$$

for $j = 1, 2$

$$R_{ej} = Q_{ej} \omega_0 L \quad (\text{Eq. G})$$

for $j = 1, 2$

$$C_{jL} = \frac{1}{\omega_0 \sqrt{R_{ej} R_L - R_L^2}} \quad (\text{Eq. H})$$

for $j = 1, 2$

$$C_j = C_0 - C_{jL} - C_{12} \quad (\text{Eq. I})$$

for $j = 1, 2$