

given: $U_B := 12\text{V}$, $U_{BE} := 0.6\text{V}$, $U_T := 0.03\text{V}$, $\beta_{DC} := 200$, $R_L := 180\text{Ohm}$, $I_C := 0.035\text{A}$;

1.) Calculate Bias Voltages:

$$U_{RE} := 0.5 \cdot U_B = 6 \quad \text{V} \qquad U_{CE} := 0.5 \cdot U_B = 6 \quad \text{V}$$

2.) Calculate R_E :

$$R_E := \frac{U_{RE}}{I_C} = 171.429 \quad \text{Ohm} \sim R_E := 165 \rightarrow 330\text{R} // 330\text{R} \qquad I_C := \frac{U_{RE}}{R_E}$$

3.) Calculate I_B & I_q :

$$I_B := \frac{I_C}{\beta_{DC}} = 0.0001818 \quad \text{A} = 182\mu\text{A} \qquad I_q := 10 \cdot I_B = 0.001818 \quad \text{A} = 1.82\text{mA}$$

4.) Calculate Bias Resistors:

$$R_1 := \frac{U_B - U_{RE} - U_{BE}}{I_q + I_B} = 2700 \quad \text{Ohm} = 2.7\text{k}$$

$$R_2 := \frac{U_{RE} + U_{BE}}{I_q} = 3630 \quad \text{Ohm} = 3.9\text{k}$$

5.) Calculate Z_{IN} :

$$r_{BE} := \frac{U_T}{I_B} = 165 \quad \text{Ohm}$$

$$Z_{IN} := \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE} + \beta_{DC} \cdot \left(\frac{R_E \cdot R_L}{R_E + R_L} \right)}} = 1421.703 \quad \text{Ohm}$$

6.) Calculate u_a :

$$u_a := I_C \cdot \left(\frac{R_E \cdot R_L}{R_E + R_L} \right) = 3.13 \quad \text{Vp} \sim 6.2\text{Vpp}$$

7.) Calculate V_U : $V_U < 1$